

รายงาน

เรื่อง 8 bit simple process

จัดทำโดย

นาย ศุภณัฐ โกศลวิตร

รหัสนักศึกษา 5901012630130

เสนอ

อาจารย์ อรุมา เทศประสิทธิ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Computer Organization รหัสวิชา 010123134

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำนำ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Computer Organization ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและออกแบบหน่วยประมวลผลขนาด 8 bit โดยการเขียนภาษาระดับสูง ลงมาถึงภาษาระดับล่าง(MIPS) ซึ่งภายในรายงานนี้ได้มีการออกแบบโครงสร้างลอจิกโดยการเขียนด้วย ภาษา VHDL หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการออกแบบและเรียนรู้โครงสร้างภายในของหน่วยประมวลผล ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ภาษาระดับสูงและแปลงไปเป็น Assembly

คำสั่งที่จากภาษาระดับสูงแปลงเป็นภาษา Assembly(MIPS)


High Level Language	Assembly(MIPS)
$A + B = C$	ADD \$s3 \$s1 \$s2
$A - C = D$	SUB \$s4 \$s1 \$s3
$A \text{ AND } B = C$	AND \$s3 \$s1 \$s2
$A \text{ OR } C = D$	OR \$s4 \$s1 \$s3

องค์ประกอบมีทั้งหมด 5 ส่วนดังนี้

- Program counter (PC)
- Instruction memory
- Control unit
- Register
- Arithmetic and logic unit (ALU)

รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ

Program Counter (PC)

 


Code VHDL

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity PC is
6  port (clk : in std_logic;
7        now_instruction : in std_logic_vector(1 downto 0);
8        next_instruction : out std_logic_vector(1 downto 0)
9  );
10 end PC;
11
12 architecture Behavioral of PC is
13     signal next_signal : std_logic_vector(1 downto 0);
14 begin
15     process (clk)
16     begin
17         if falling_edge(clk) then
18             next_signal <= std_logic_vector(unsigned(now_instruction) + to_unsigned(1,2));
19         end if;
20     end process;
21     next_instruction <= next_signal;
22 end Behavioral;
```


อธิบายการทำงาน

รับค่า input เป็น สัญญาณนาฬิกาโดยพิจารณาจากขอบขาลง และ output(next_instruction) ที่ออกจะมีขนาด 2 bit ส่งไปที่ instruction memory พร้อมทั้งป้อนสัญญาณกลับไปเป็นสัญญาณ input อีกตัว(now_instrucction)

ผลการจำลอง

 

Instruction memory

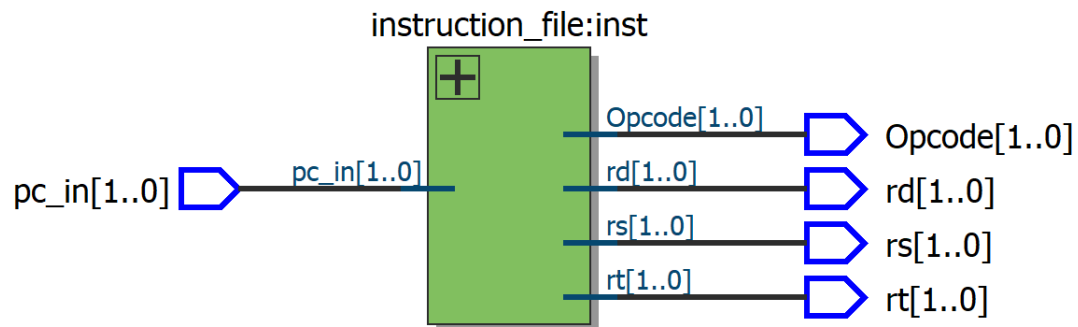


Code VHDL

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4  entity instruction_file is
5  port(
6      pc_in : in std_logic_vector(1 downto 0);
7      Opcode : out std_logic_vector(1 downto 0);
8      rs : out std_logic_vector(1 downto 0);
9      rt : out std_logic_vector(1 downto 0);
10     rd : out std_logic_vector(1 downto 0);
11     --Opcode_check : out std_logic_vector(1 downto 0)
12 );
13 end instruction_file;
14 architecture Behavioral of instruction_file is
15     --signal pc_addr : std_logic_vector(1 downto 0);
16     --signal op : std_logic_vector(1 downto 0);
17     type instruc_type is array (0 to 3) of std_logic_vector(7 downto 0);
18     constant data_sel : instruc_type := (
19         "00000110", -- add $s0 $s1 $s2 |
20         "01100011", -- sub $s0 $s1 $s2
21         "10000110", -- and $s0 $s1 $s2
22         "11100011" -- or  $s0 $s1 $s2
23     );
24     begin
25         Opcode <= data_sel(to_integer(unsigned(pc_in)))(7 downto 6);
26         rs <= data_sel(to_integer(unsigned(pc_in)))(5 downto 4);
27         rt <= data_sel(to_integer(unsigned(pc_in)))(3 downto 2);
28         rd <= data_sel(to_integer(unsigned(pc_in)))(1 downto 0);
29     --Opcode <= op;
30     --Opcode_check <= op;
31 end Behavioral;
```


อธิบายการทำงาน

รับค่า input(pc_in) มาจาก PC ซึ่งมีขนาด 2 bit และ output ออกเป็น Opcode , rs ,rt และ rd ซึ่งใน instruction นี้ จะมีการแบ่งคำสั่งออกเป็นอย่างละ 2 bit โดยที่ 2 bit ด้านซ้ายจะเป็น opcode 2 bit ถัดมาจะเป็น rs , rt และ rd ตามลำดับ

ผลการจำลอง

 

Control unit

 

Code VHDL


```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity control_unit is
5  port( instruction : in std_logic_vector(1 downto 0);
6        reg_wr      : out std_logic; -- if 1 active write register
7        alu_op      : out std_logic_vector(1 downto 0)
8  );
9  end control_unit;
10
11 architecture dataflow of control_unit is
12 begin
13     with instruction select
14         reg_wr <= '1' when "00", -- add
15                  '1' when "01", -- sub
16                  '1' when "10", -- and
17                  '1' when "11"; -- or
18     with instruction select
19         alu_op <= "00" when "00",
20                  "01" when "01",
21                  "10" when "10",
22                  "11" when "11";
23 end dataflow;
```

อธิบายการทำงาน


รับค่า input(instruction) มาเป็นขนาด 2 bit และส่ง output ออกไปได้แก่ reg_wr และ alu_op ซึ่ง reg_wr จะมีสถานะลอจิกคือ 0 และ 1 แต่ในที่นี้จะมีสถานะลอจิกเป็น 1 ทั้งหมดซึ่งจะส่งสถานะลอจิก 1 ไปที่ register file เพื่อเป็นการกำหนดให้ active การ write data ลงไปใน register

ส่วน alu_op จะทำหน้าที่ส่ง address ขนาด 2 bit ไปให้ Arithmetic and logical unit (ALU) เพื่อเป็นการกำหนดว่าจะทำคำสั่งใดใน ALU

ผลการจำลอง

 

Register

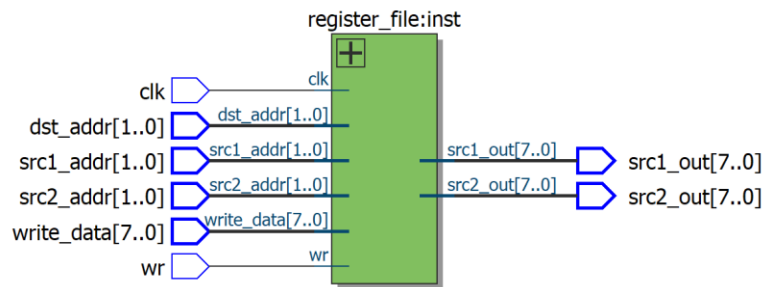


Code VHDL

```
4  entity register_file is
5  port(
6      clk : in std_logic;
7      wr  : in std_logic; -- write control
8      write_data : in std_logic_vector(7 downto 0); -- write data to destination
9
10     src1_addr : in std_logic_vector(1 downto 0); -- source 1 address
11     src2_addr : in std_logic_vector(1 downto 0); -- source 2 address
12     dst_addr  : in std_logic_vector(1 downto 0); -- destination address
13
14     src1_out : out std_logic_vector(7 downto 0); -- source 1 address
15     src2_out : out std_logic_vector(7 downto 0); -- source 2 address
16 );
17 end register_file;
18 architecture Behavioral of register_file is
19     type registerFile is array (0 to 3) of std_logic_vector(7 downto 0);
20     signal reg : registerFile := (
21         "00000101",
22         "00000111",
23         "00000110",
24         "00001111"
25     );
26 begin
27     process(clk)
28     begin
29         if falling_edge(clk) then
30             if(wr = '1') then
31                 reg(to_integer(unsigned(src1_addr))) <= write_data;
32             end if;
33         end if;
34     end process;
35     src1_out <= reg(to_integer(unsigned(src1_addr)));
36     src2_out <= reg(to_integer(unsigned(src2_addr)));
37 end Behavioral;
```


อธิบายการทำงาน

รับค่า input มาเป็นสัญญาณนาฬิกา (clk) โดยพิจารณาที่ขอบขาขึ้นนอกจากนี้ยังรับ input มาเป็น address ของ rs, rt, rd (จาก code จะใช้เป็น src1_addr, src2_addr และ dst_addr ตามลำดับ) และเมื่อ wr มีสถานะลอจิกเป็น 1 จะทำให้ write_data เขียนไว้ที่ src1_addr และหลังจากนั้นก็ส่ง output ขนาด 8 bit ออกมาคือ src1_out และ src2_out ตามลำดับ ซึ่ง register นี้ได้ทำการกำหนดข้อมูลไว้ภายในแล้ว

ผลการจำลอง

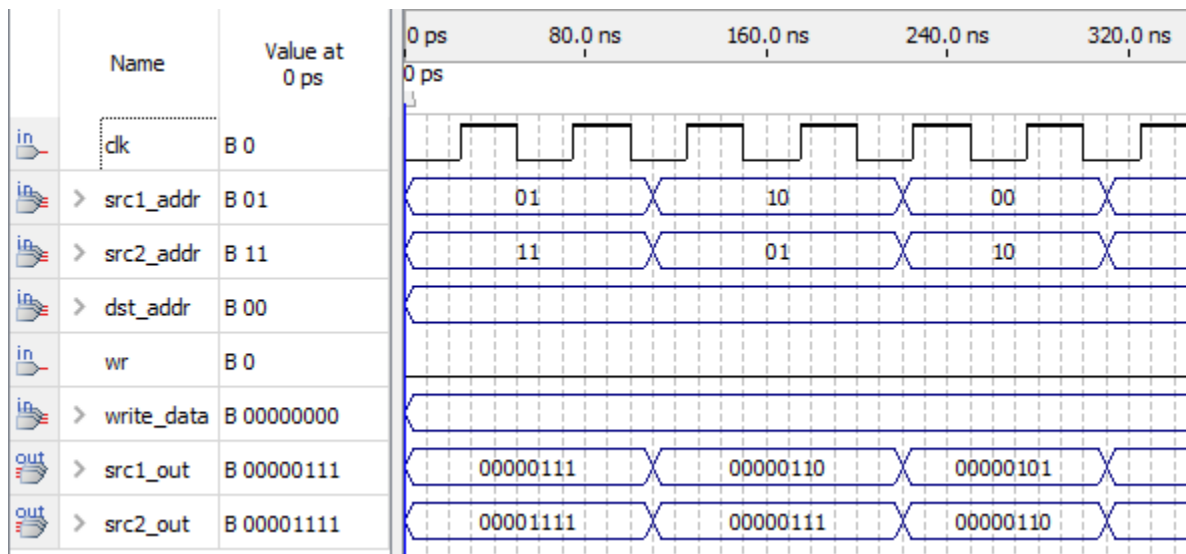

Arithmetic and logical unit (ALU)

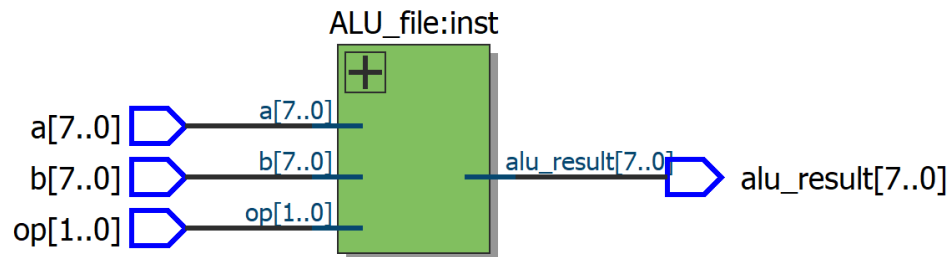


Code VHDL

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_signed.all;
4
5  entity ALU_file is
6  port(
7
8      a, b : in std_logic_vector(7 downto 0); -- src1, src2
9      op : in std_logic_vector(1 downto 0); -- select function
10     alu_result : out std_logic_vector(7 downto 0)
11 );
12 end ALU_file;
13
14 architecture Behavioral of ALU_file is
15     signal result : std_logic_vector(7 downto 0);
16 begin
17     process(op,a,b)
18     begin
19         case op is
20             when "00" =>
21                 result <= a + b;
22             when "01" =>
23                 result <= a - b;
24             when "10" =>
25                 result <= a and b;
26             when "11" =>
27                 result <= a or b;
28         end case;
29     end process;
30     alu_result <= result;
31 end Behavioral;
```


อธิบายการทำงาน

รับค่า input เป็นข้อมูลขนาด 8 bit และ op ขนาด 2 bit ซึ่ง op คือที่รับมาจะเป็น address เพื่อระบุว่าทำงานคำสั่งใด ถ้าเป็น “00” จะเป็น add “01” จะเป็น sub “10” จะเป็น or และ “11” จะเป็น and เพื่อคำสั่งเสร็จแล้วจะทำการส่ง output ออกไปเป็น ขนาด 8 bit


ผลการจำลอง

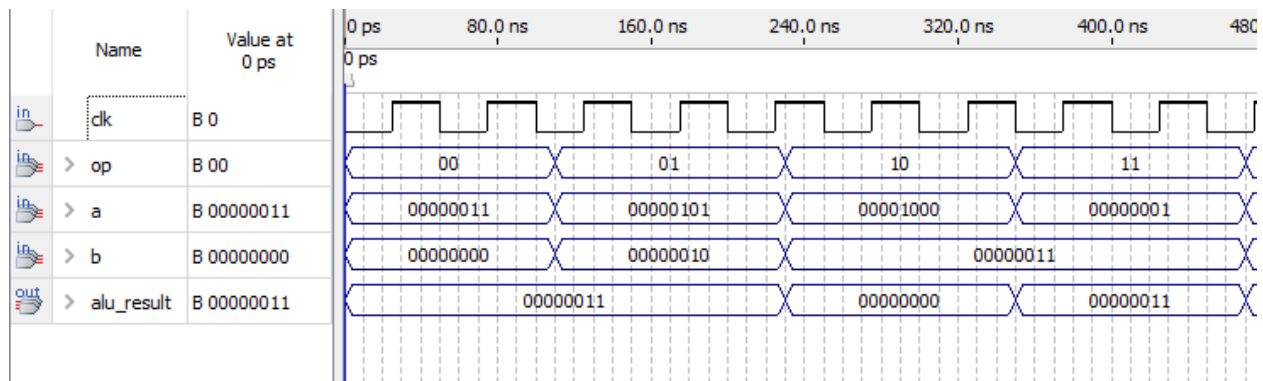

ภาพจำลอง RTL Viewer

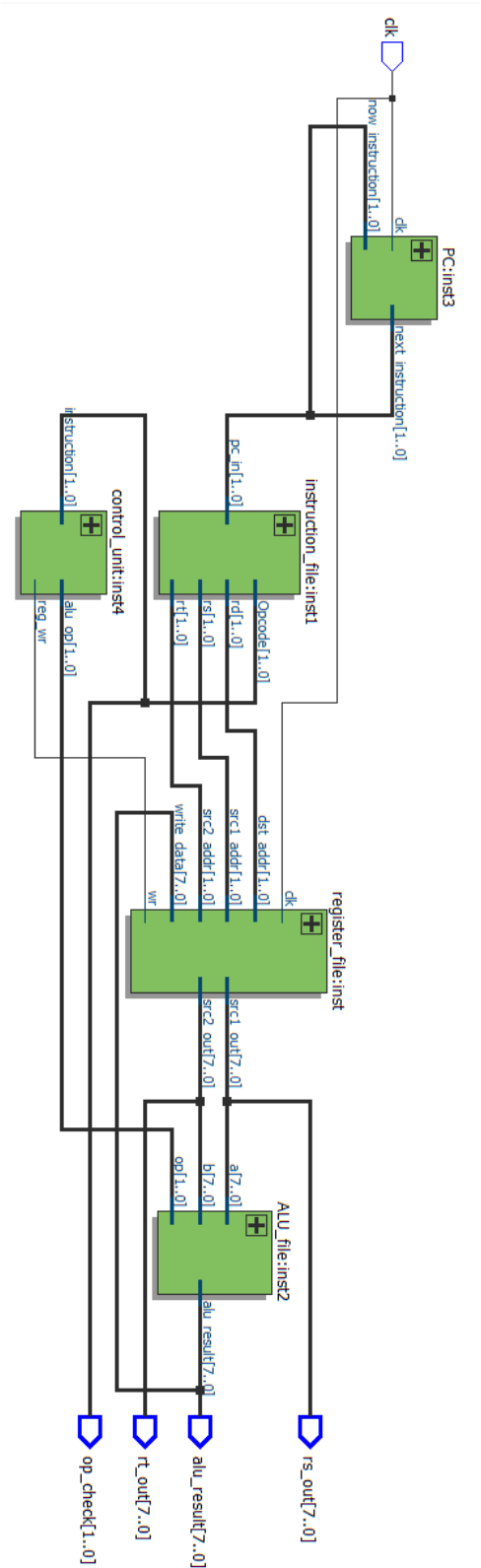

ผลการจำลองรวมทุกองค์ประกอบ

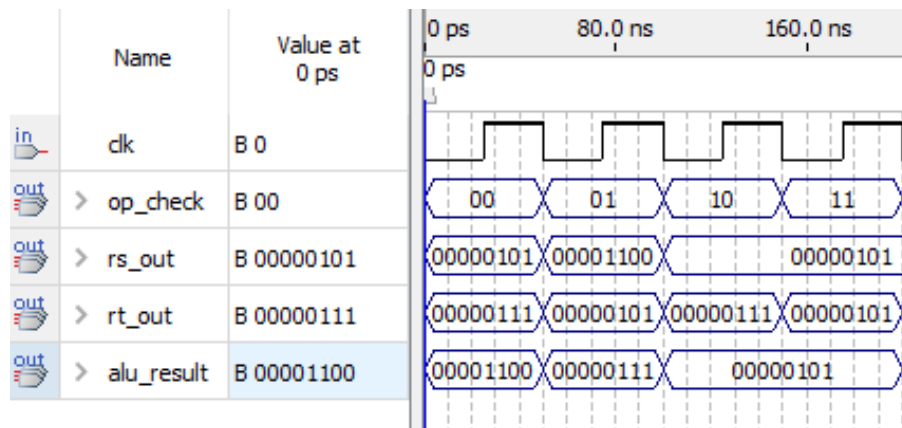

00	01	10	11
ADD	SUB	AND	OR

เมื่อพิจารณาสัญญาณ clk ตามขอบขาลง เมื่อ op_check เป็น “01” จะทำการ ADD กันระหว่าง rs_out กับ rt_out และได้ผลลัพธ์เป็น alu_result หลังจากนั้น เมื่อ op_check เป็น “01” จะทำการนำผลลัพธ์เมื่อ op_check มีสถานะเป็น “00” มาใช้ต่อโดยเก็บค่าไว้ที่ rs_out ซึ่งสถานะ “01” คือการทำ SUB หลังจากนั้นก็จะทำ SUB ระหว่าง rs_out และ rt_out เมื่อเสร็จแล้ว op_check จะไปที่สถานะ “10” และทำคำสั่ง AND ซึ่ง rs_out ในที่นี้จะไปนำข้อมูลมาจาก register file และหลังจากนั้นเมื่อทำคำสั่ง AND เสร็จ op_check ก็จะมีสถานะเป็น “11” ซึ่งเป็นคำสั่ง OR หลังจากนั้น rc_out จะเป็นค่าของ alu_result เมื่อตอนทำคำสั่ง AND และหลังจากที่คำสั่ง OR เสร็จแล้ว op_check ก็จะกลับไปสถานะ “00” และทำงานตามลำดับที่ได้กล่าวไปในข้างต้น